

問1 電流と電圧の値が次のときの電力、抵抗と()内の時間に発生する熱量が何Jかを求めなさい。

- ① 電圧 6 V, 電流 2 A, (5秒)

電力

$$12\text{W}$$

抵抗

$$3\Omega$$

熱量

$$60\text{J}$$

- ② 電圧 15V, 電流 3 A, (1秒)

電力

$$45\text{W}$$

抵抗

$$5\Omega$$

熱量

$$45\text{J}$$

- ③ 電圧 10V, 電流 500mA, (1分)

電力

$$5\text{W}$$

抵抗

$$20\Omega$$

熱量

$$300\text{J}$$

- ④ 電圧 0.7V, 電流 10A, (2分)

電力

$$7\text{W}$$

抵抗

$$0.07\Omega$$

熱量

$$840\text{J}$$

- ⑤ 電圧 25V, 電流 5 A, (10秒)

電力

$$125\text{W}$$

抵抗

$$5\Omega$$

熱量

$$1250\text{J}$$

- ⑥ 電圧 $\frac{45}{20}$ V, 電流 $\frac{20}{1000}$ mA, (3秒)

電力

$$0.9\text{W}$$

抵抗

$$2250\Omega$$

熱量

$$2.7\text{J}$$


$$\frac{1.28}{180}$$

$$\frac{10}{128}$$

$$2.7\text{J} \times 600$$

問2 電熱線の電流と電圧の値が次のときの電力、抵抗と()内の時間に発生する熱量が何Jかを求めよ。

①

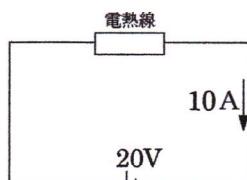

(2秒) 電力

$$>200\text{W}$$


抵抗

$$2\Omega$$

熱量

$$400\text{J}$$

②

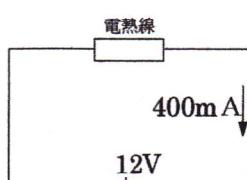

(15秒) 電力

$$4.8\text{W}$$


抵抗

$$30\Omega$$

熱量

$$72\text{J}$$

③

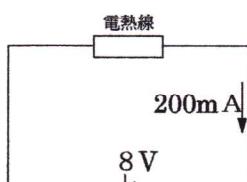

(9秒) 電力

$$1.6\text{W}$$


抵抗

$$40\Omega$$

熱量

$$14.4\text{J}$$

④

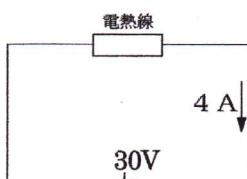

(11秒) 電力

$$120\text{W}$$


抵抗

$$7.5\Omega$$

熱量

$$1320\text{J}$$

⑤

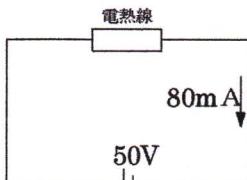

(1分) 電力

$$4\text{W}$$


抵抗

$$625\Omega$$

熱量

$$240\text{J}$$

⑥

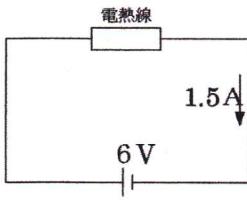

(3分) 電力

$$9\text{W}$$

抵抗

$$4\Omega$$

熱量

$$1620\text{J}$$