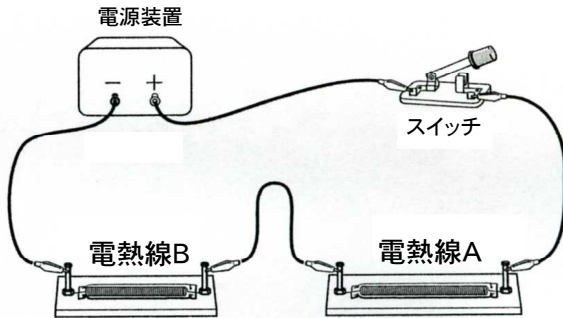


電圧計のつなぎ方

直列回路の場合



- ① 電圧計を回路に **並列** につなぐ。
- ② 電圧計の **+**端子 と電源の **+**極 をつなぐ
- ③ 電圧計の **-**端子 と電源の **-**極 をつなぐ

並列回路の場合

