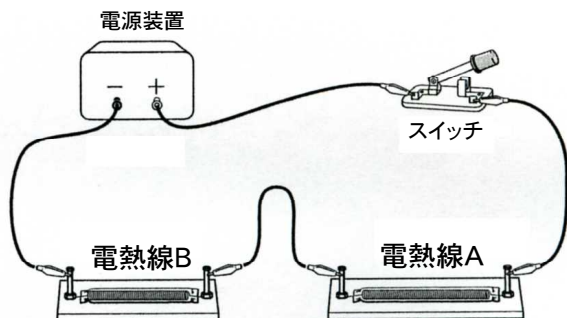


電圧計のつなぎ方

直列回路の場合



- ① 電圧計を回路に につなぐ。
- ② 電圧計の と電源の をつなぐ
- ③ 電圧計の と電源の をつなぐ

並列回路の場合

