
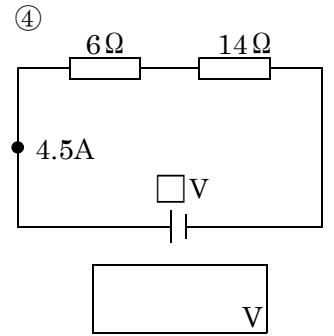
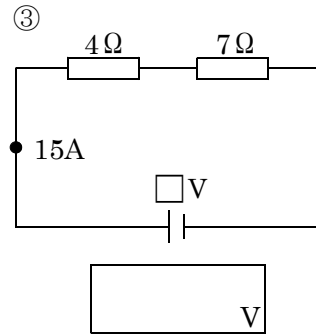
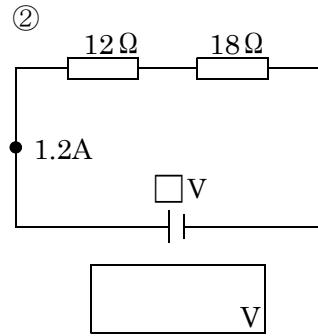


/	解説
/	NO15





中2理科電流と電圧 NO8  
オームの計算応用問題-③

NAME	間違い





**Aコース**

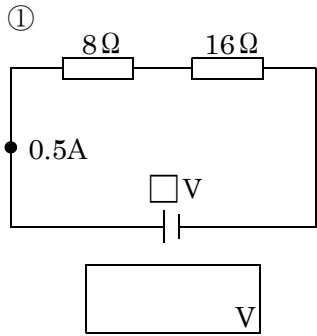

**Bコース**

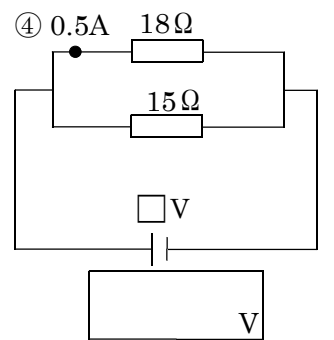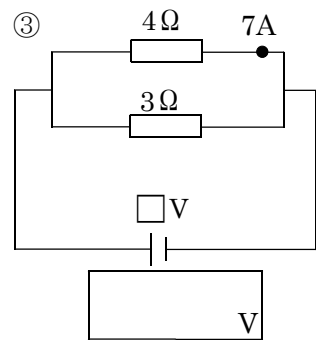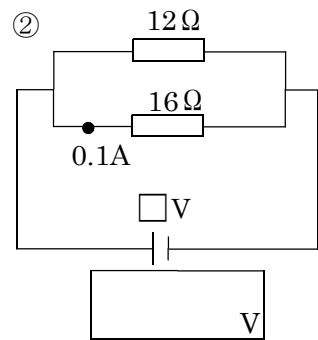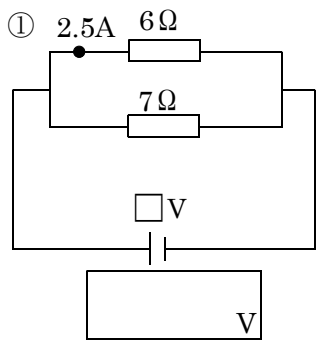

**Cコース**

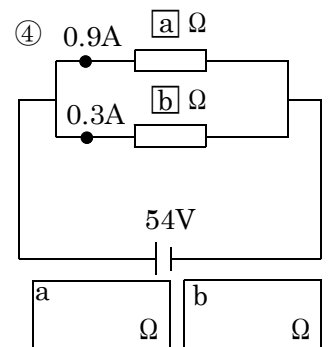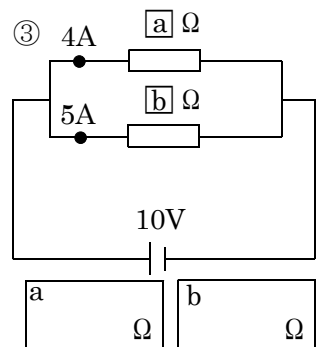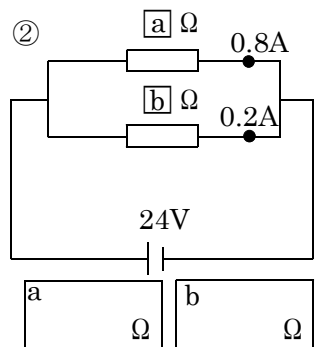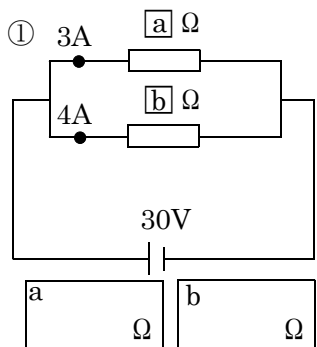

**Dコース**

